

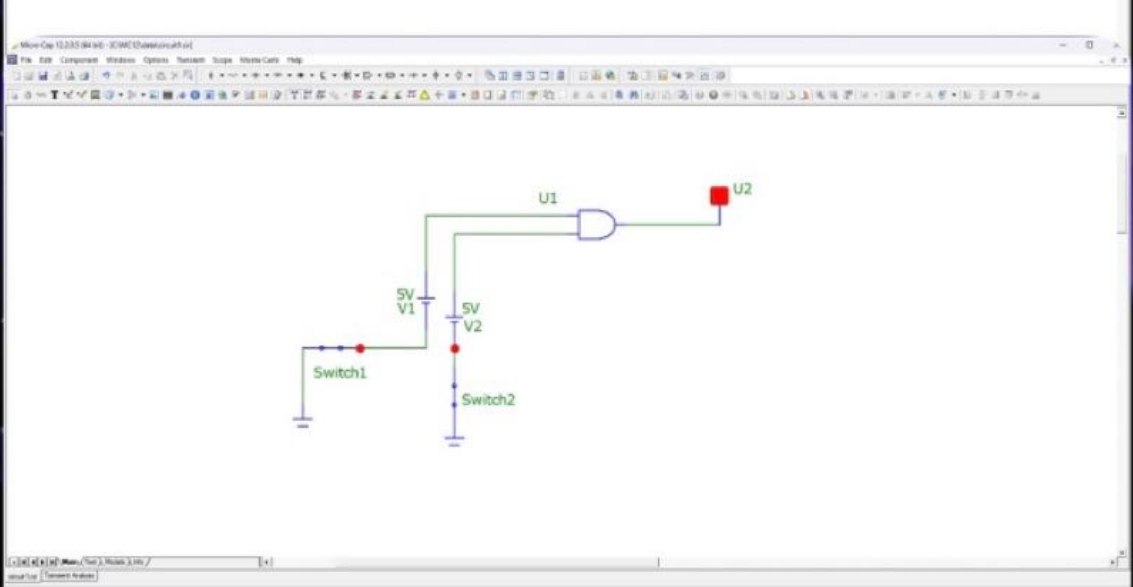
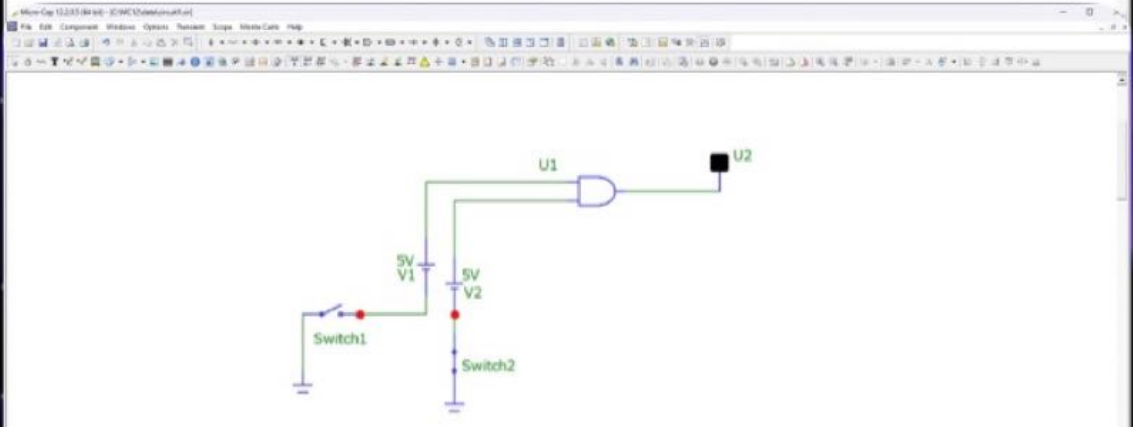
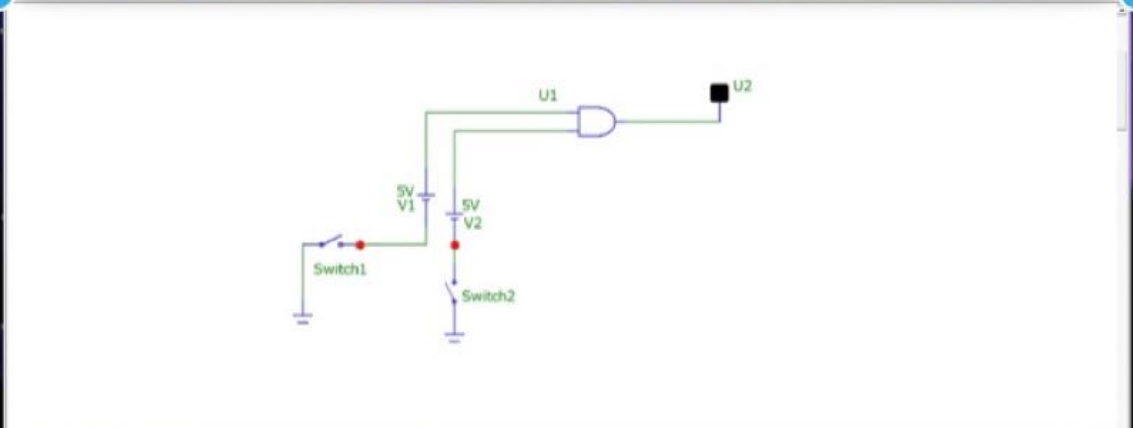
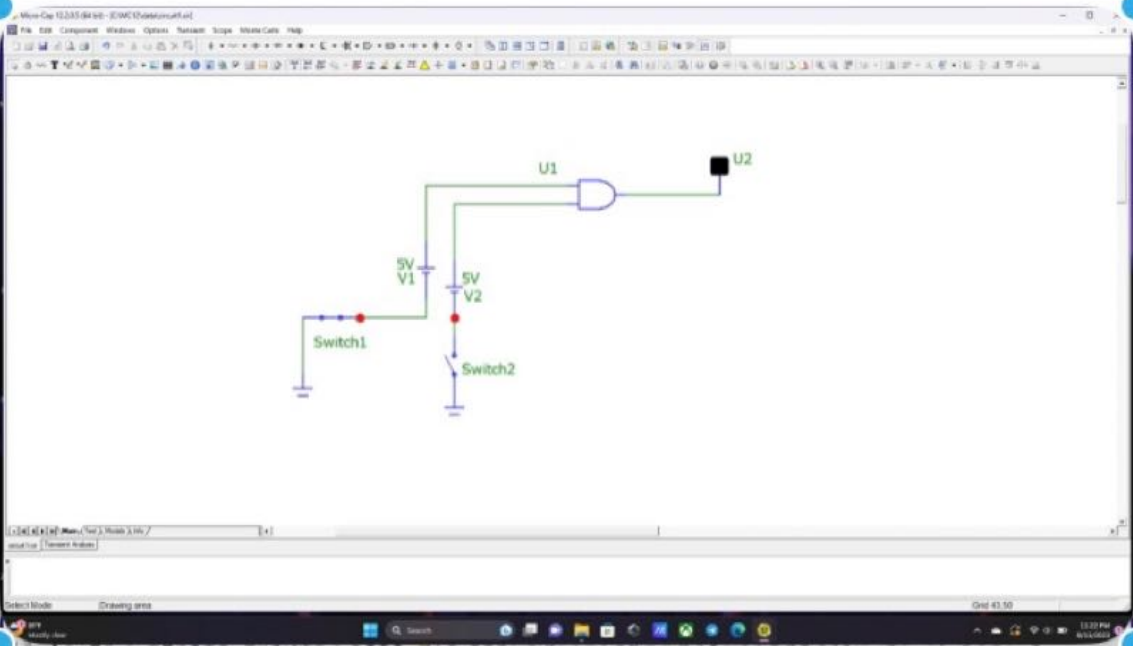
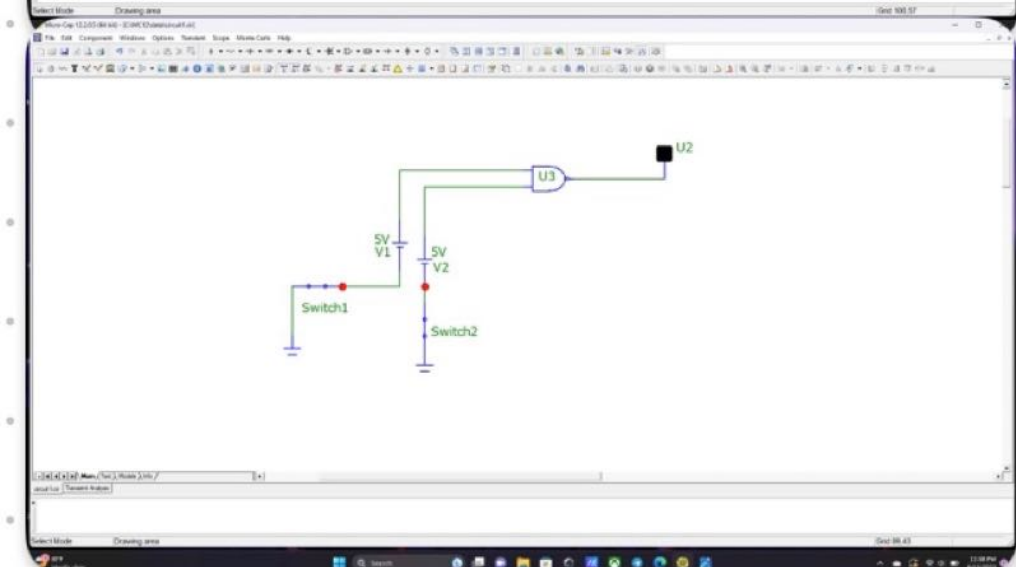
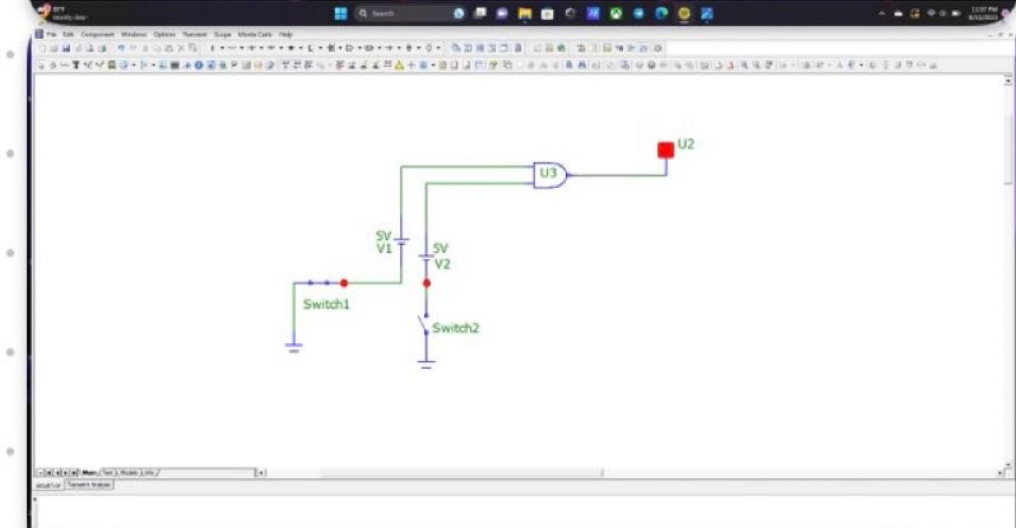





# AND gate

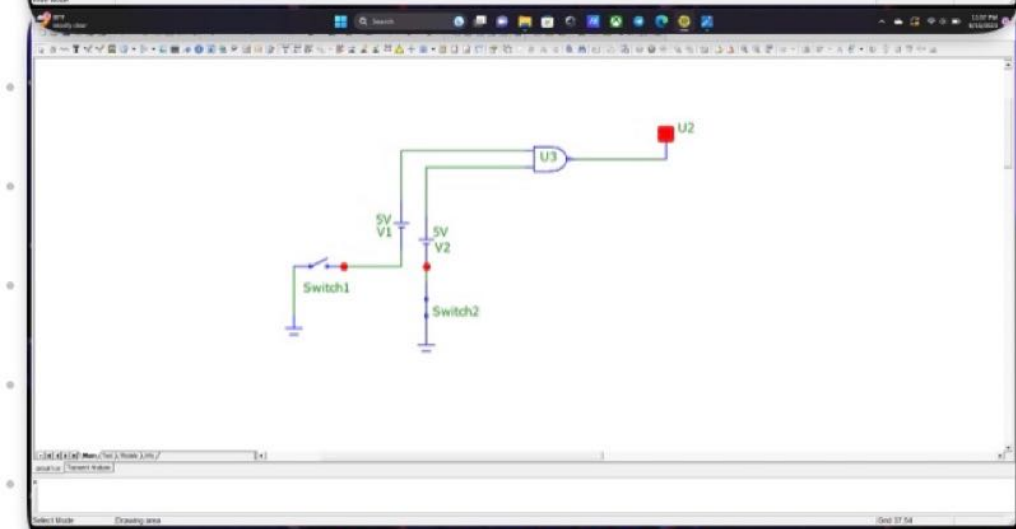

# NAND

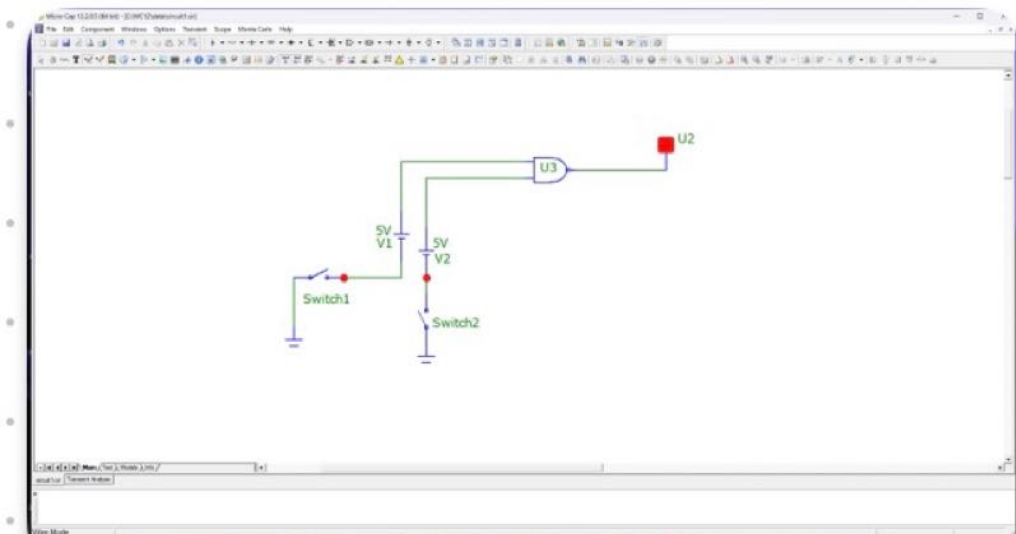

# A part

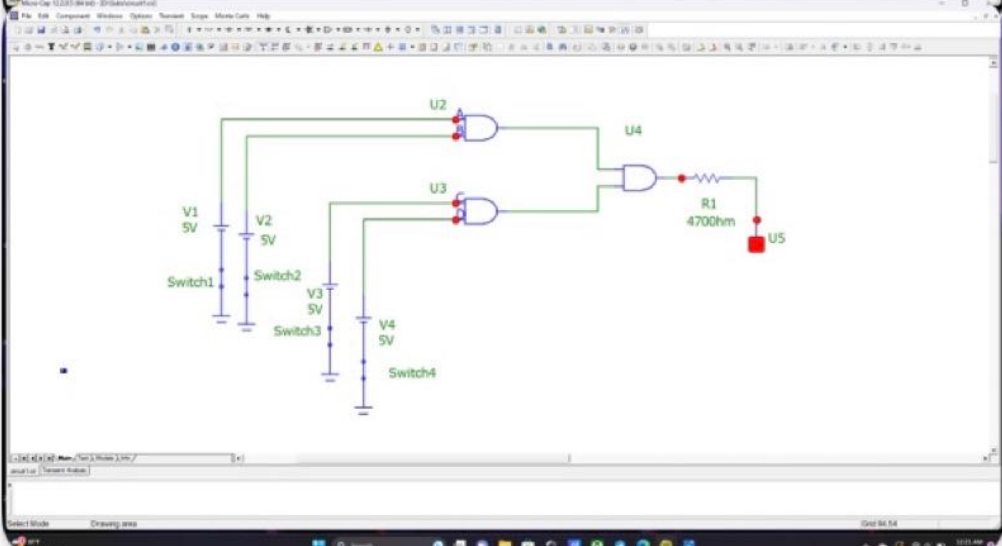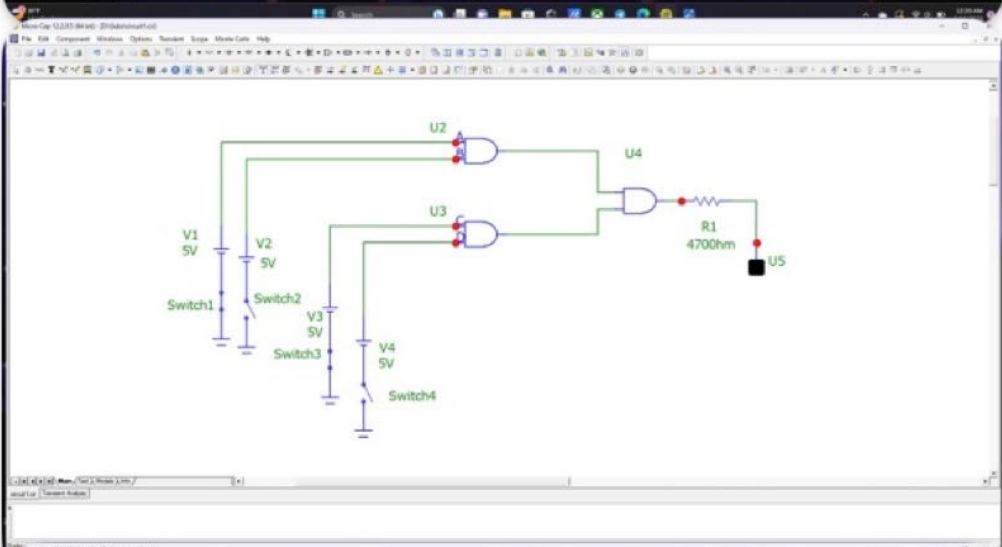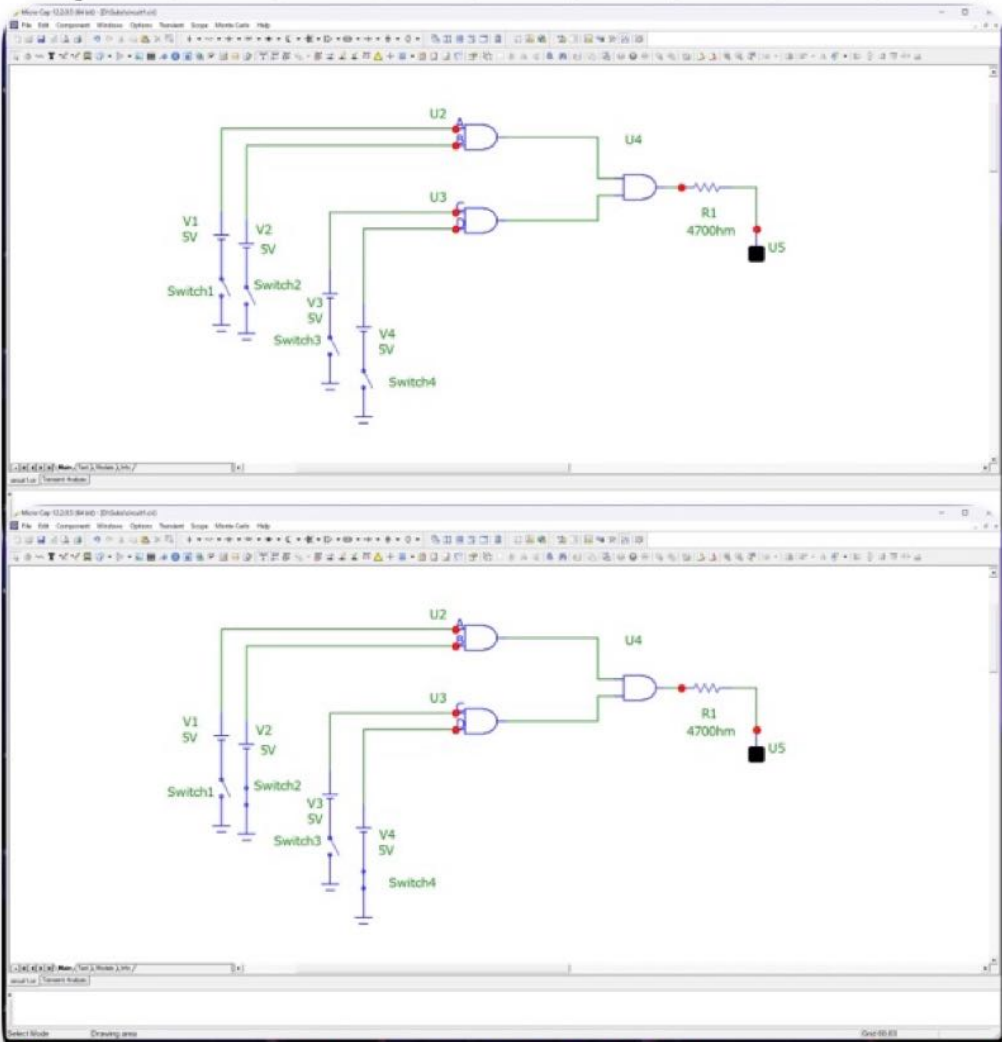

## Experiment 1


part (A)

A	B	C	D	Q
0	0	0	0	0
0	1	0	1	0
1	0	1	0	0
1	1	1	1	1

$$Q_1 = (A \cdot B) \cdot (C \cdot D)$$

- (2)  $Q_1$  is 1, only when inputs are 1  
 $Q_1$  is not 1, if one of the inputs is 0
- (3) 16 combinations

# B part

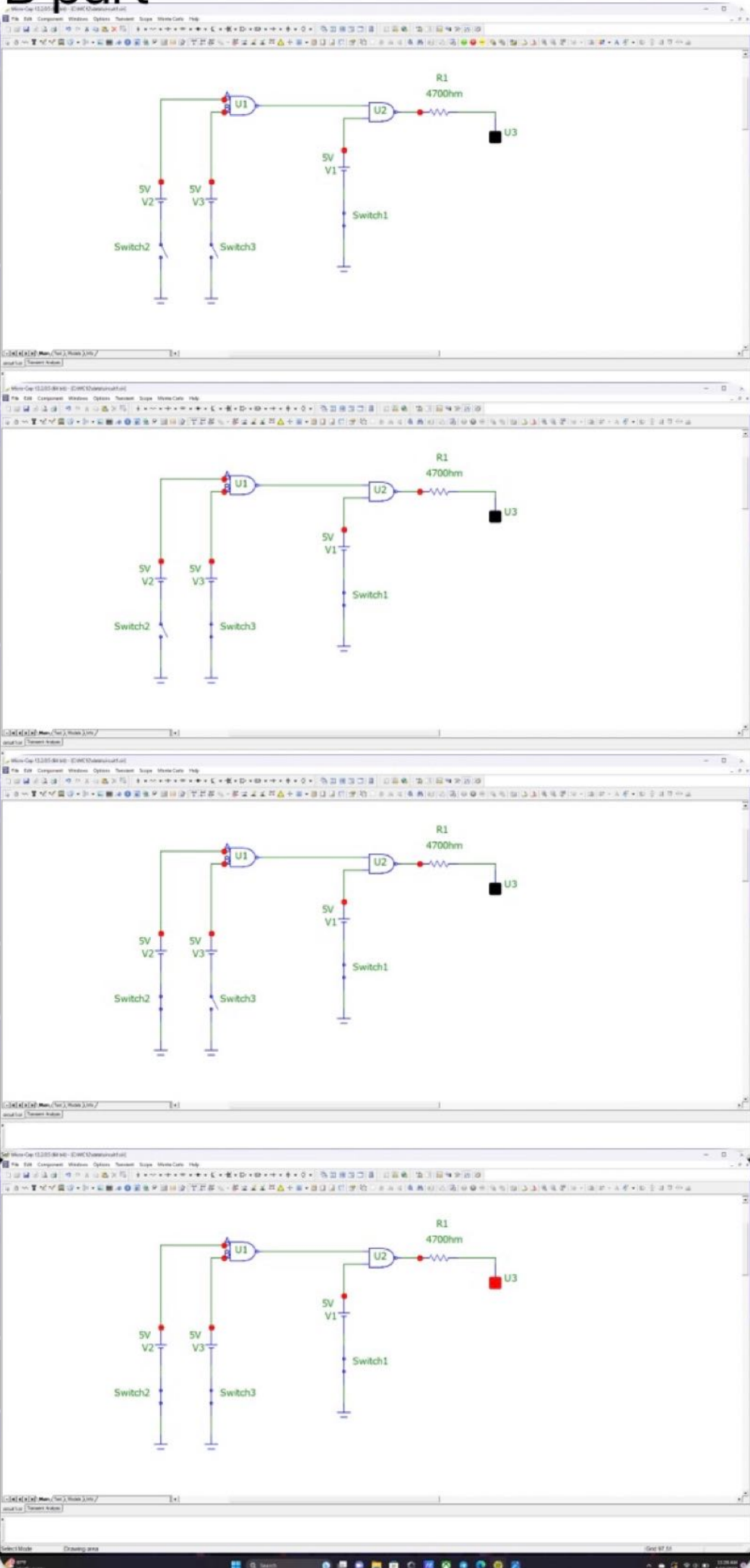



part(B)

Q<sub>1</sub>

A	B	Q <sub>1</sub>
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

(a)





~~Q<sub>1</sub> = A.B~~

$$Q_1 = A \cdot B$$

(b)

A Logical And operation

# C part

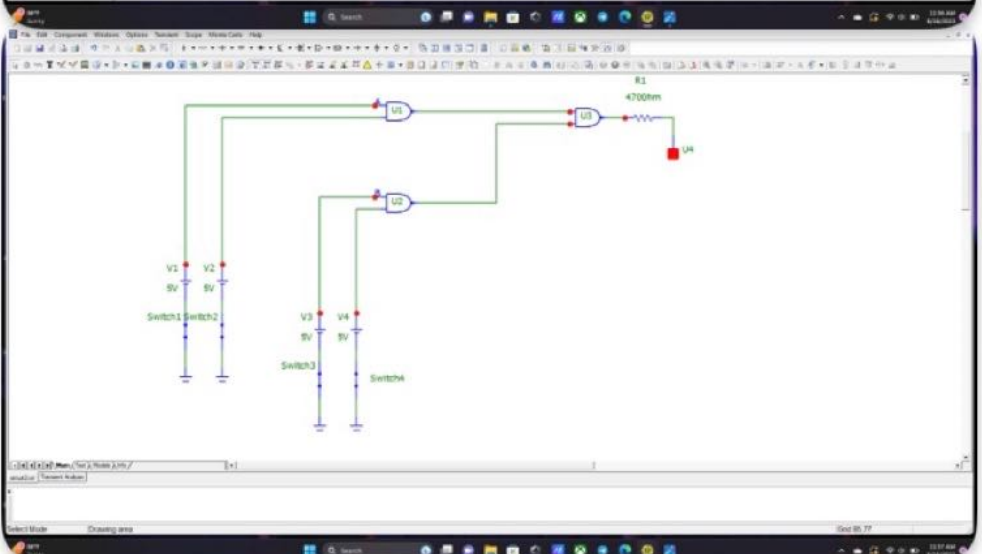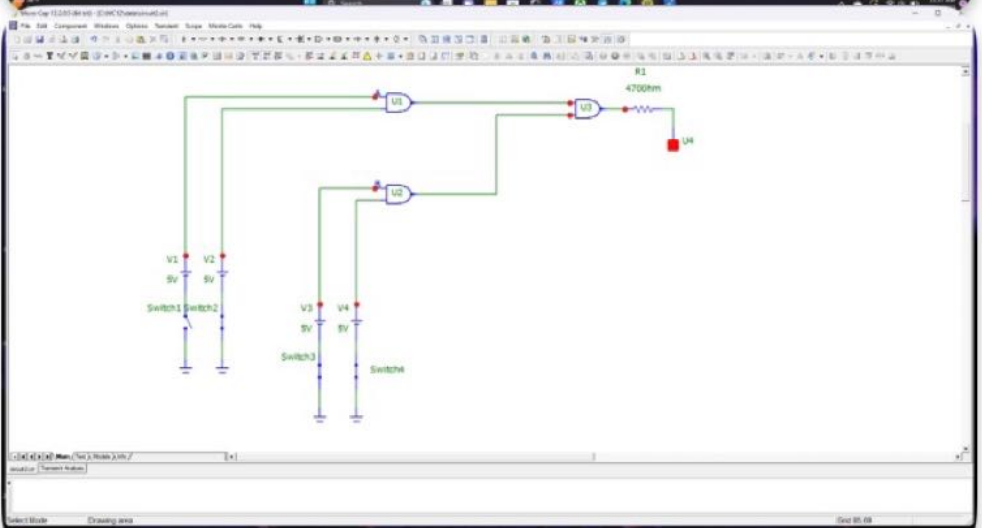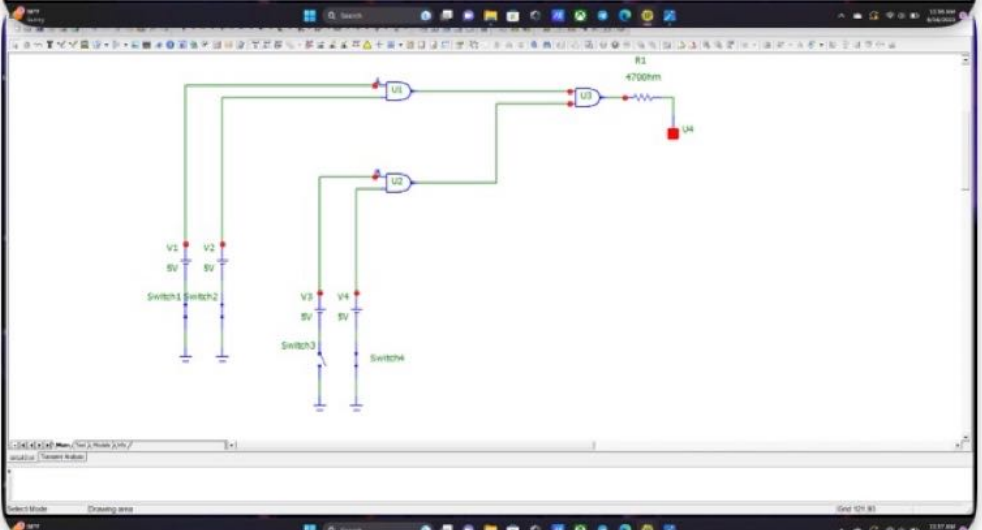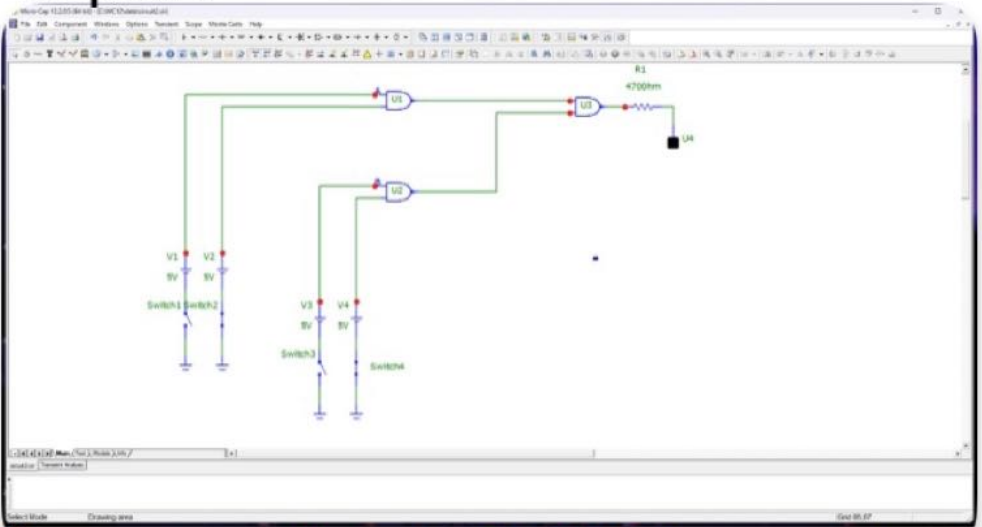

Part Cc)



A	B	$Q_1$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

$$a) Q_1 = A + B$$

b) A logical or operation